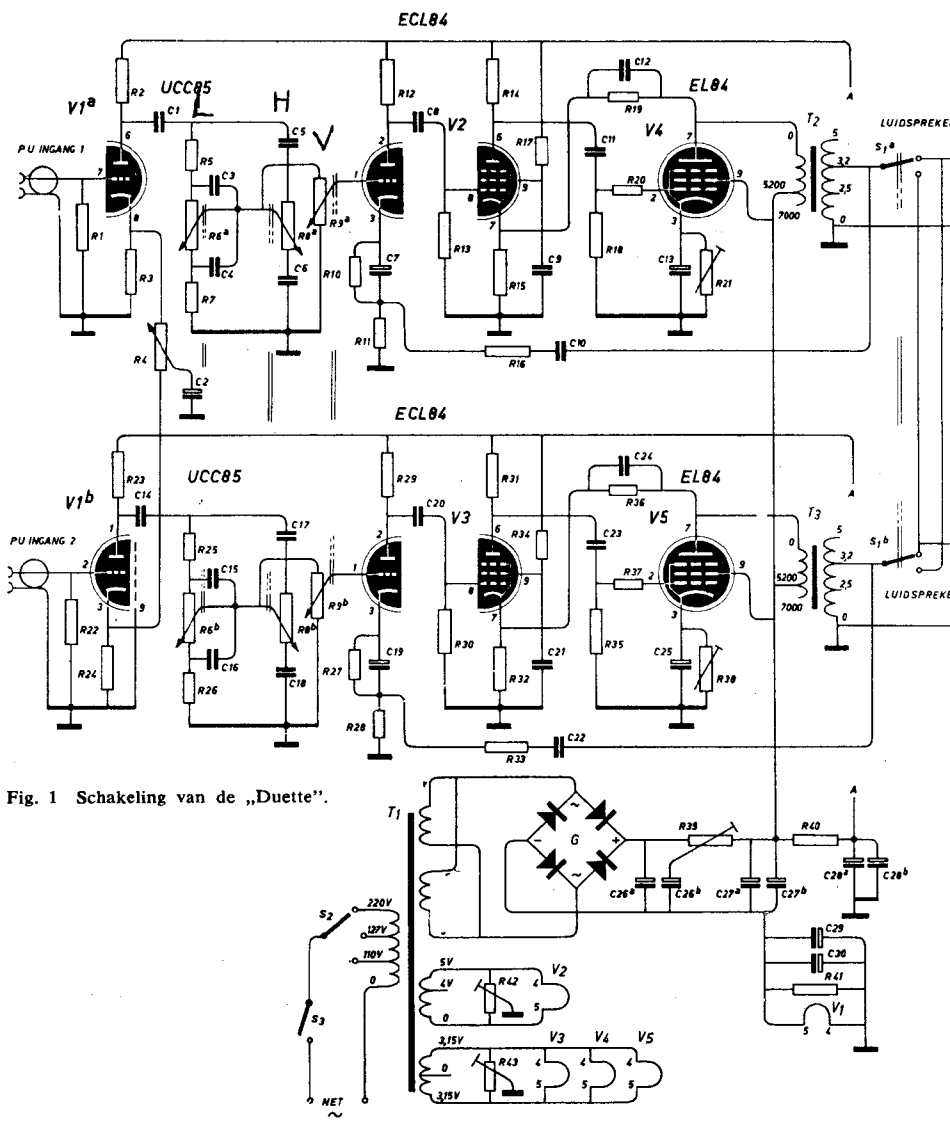

Fig. 1 Schakeling van de „Duette".

Regelorganen

De potentiometers voor sterkteregeling (R_9a-b) zijn op één as gemonteerd en speciaal op elkaar aangepast met het oog op een behoorlijke gelijkloop over hun regelgebied. Ook voor de diskant- en basregelaars (resp. R_8 en R_6) in beide klankregelnetwerken zijn dergelijke tandempotmeters toegepast, zodat de klankregeling van beide kanalen „gelijkop" geschiedt.